

Legge di Lenz

①


Quando avviammo una colonna ed un circuito, il campo magnetico prodotto dalla colonna aumenta. La variazione di flusso del campo magnetico produce una corrente indotta che genera un proprio campo magnetico. Quindi ci sono due campi magnetici:

- \vec{B}_{colonna} che crea una variazione di flusso.
- \vec{B}_{indotto} della corrente indotta.


Quel è il verso della corrente indotta?

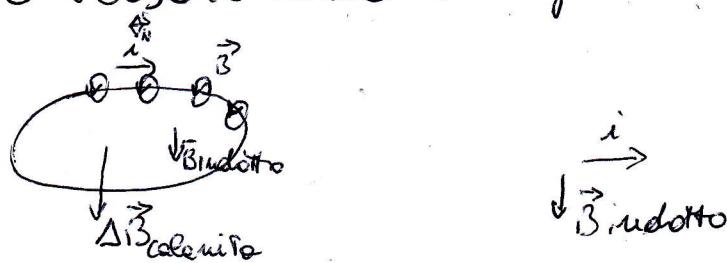ESEMPIO: le possiamo?

- ①) se la corrente indotta circola in senso orario, \vec{B}_{indotto} è diretto verso il basso e riflette $\Delta \vec{B}_{\text{colonna}}$



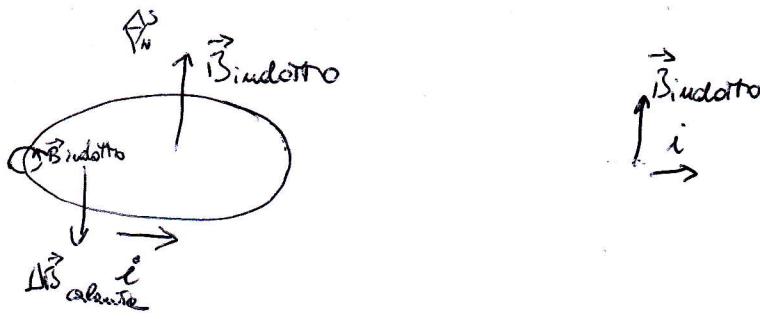- ②) se la corrente indotta va in senso antiorario, \vec{B}_{indotto} è diretto verso l'alto e contrasta l'aumento $\Delta \vec{B}_{\text{colonna}}$.



- ① Nel primo caso \vec{B}_{indotto} aumenta ancora più il flusso totale che a sua volta creerebbe una corrente indotta più intensa e quindi un nuovo campo magnetico indotto, incrementando ulteriormente il processo senza fine. Si creerebbe energia elettrica gratis. IMPOSSIBILE (per il principio di conservazione dell'energia)

Quindi la corrente indotta deve circolare in senso antiorario. LEGGE LENZ: Il verso della corrente indotta è tale da opporsi alla variazione di flusso di generare.


TOINDUZIONE E LA MUTUA INDUZIONE

(2)


Per avere l'induzione elettromagnetica basta avere una variazione di corrente in un circuito così da sorgere una forza elettromotrice indotta nel circuito.

Questo fenomeno è detto di autoinduzione e avviene quando, per esempio si chiude l'interruttore di un circuito elettrico:

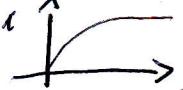- la corrente che prima era nulla, cresce rapidamente creando un campo magnetico sempre più intenso
- così aumenta il flusso e così si genera una corrente indotta che per la legge di Lenz si oppone alla variazione del flusso che l'ha generata
- l'effetto complessivo di queste due correnti che circolano in verso opposto è quello di rallentare la crescita della corrente



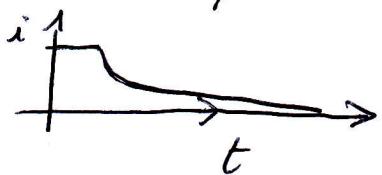Quando invece si apre il circuito, la corrente non si annulla istantaneamente ma lo fa con ritardo perché l'apertura del circuito provoca una diminuzione del flusso magnetico e la corrente indotta circola nello stesso verso di quelle di prima ma questa



$\phi(B)$ è direttamente proporzionale ad i :

$$\phi(\vec{B}) = Li$$

L : coefficiente di autoinduzione (induttanza) VOL
si misura in Henry = Wb/A ($L = \frac{\phi(\vec{B})}{i}$)

Consideriamo un circuito RL , se conosciamo l'induttore L , la R e f_{em} , possiamo ricavare l'espressione della corrente che circola nel circuito RL dopo la chiusura dell'interruttore ③

$$i(t) = \frac{f_{em}}{R} \left(1 - e^{-\frac{R}{L}t} \right)$$

Dopo l'apertura del circuito si ha

$$i(t) = \frac{f_{em}}{R} e^{-\frac{R}{L}t}$$

L'istante $t=0$ è l'istante in cui agiamo sull'interruttore.

- Supponiamo che in un intervallo di tempo Δt la corrente pone da un valore iniziale i_1 a un valore finale i_2

$$\Delta\phi = \Phi_2 - \Phi_1 = L i_2 - L i_1 = L (i_2 - i_1) = L \Delta i$$

$$f_{em} = -\frac{\Delta\phi(B)}{\Delta t} = -L \frac{\Delta i(t)}{\Delta t} \quad \text{oppure} \quad f_{em} = -L \frac{di(t)}{dt}$$

MUTUA INDUZIONE

Consideriamo due circuiti distinti. Un cambiamento di corrente i_1 che circola nel primo circuito provoca una variazione del flusso $\Phi_{1 \rightarrow 2}$ relativo al 2° circuito generando in esso i_2 .

$\Phi_{1 \rightarrow 2}$ è direttamente proporzionale alla corrente che genera il flusso stesso cioè i_1 :

$$\Phi_{1 \rightarrow 2} = M i_1$$


M = coefficiente di mutua induzione dei due circuiti

Così conoscendo M si può calcolare la f_{em} indotta nei due circuiti.

$$f_{em} = -M \frac{di_1}{dt}$$

INDUTTANZA DI UN SOLENOIDE

(4)

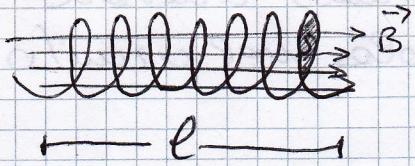

N = numero di spire

S = area

solenoido posto nel vuoto.

$$B = \mu_0 \frac{Ni}{l}$$

$$\phi(B) = NBS = Ni \frac{N}{l} S = \mu_0 \frac{N^2 i}{l} S$$

$$L = \frac{\phi(\vec{B})}{i} = \frac{\mu_0 \frac{N^2 i}{l} S}{i} = \mu_0 \frac{N^2 S}{l}$$